

國立成功大學 工程科學系 試題

電子學 (總分 100 分)

學號_____姓名_____ 2018/04/12

計算題 5 題(100 分，共三頁)。推導過程須要詳細寫出來，若觀念正確，才能斟酌給分。

1. Assume the op amplifier in Fig.1 is ideal.

(a) Find the condition of the resistances that makes $A_{cm}=0$. (10%)

(b) Assume $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 2k\Omega$, $R_3 = 2k\Omega$ and $R_4 = 4k\Omega$, find the resistance seen by V_{Icm} . (10%)

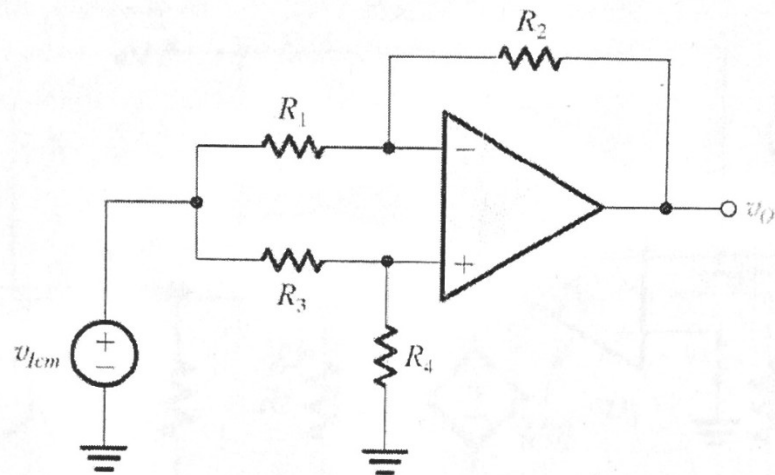


Fig.1

2. Consider the instrumentation amplifier in Fig.2. Let $R_1 = 0.5 k\Omega$, $R_2 = 0.5 M\Omega$, $R_3 = R_4 = 10 k\Omega$.

(a) Find $A_{Id} = v_o/v_{Id}$. ($v_{Id} = v_{I2} - v_{I1}$) (10%)

(b) For $v_{I1} = 5 - 0.005\sin\omega t$ and $v_{I2} = 5 + 0.005\sin\omega t$, find the output voltage. (Hint: $A_{cm} = 0$) (10%)

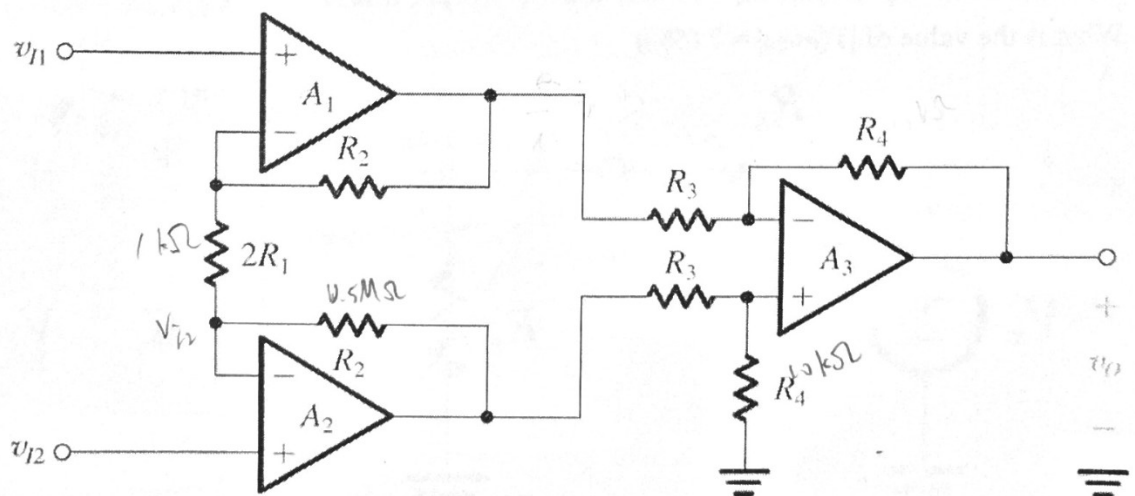


Fig.2

下頁還有題目